
数据通路及其控制试题

1. 图 1 为双总线结构机器的数据通路,IR 为指令寄存器,PC 为程序计数器(具有自增功能),M 为主存(受 R/W 信号控制),AR 为地址寄存器,DR 为数据缓冲寄存器,ALU 由加、减控制信号决定完成何种操作,控制信号 G 控制的是一个门电路。

另外,线上标注有控制信号,例如 y_i 表示 y 寄存器的输入控制信号, R_{lo} 为寄存器 R_1 的输出控制信号,未标字符的线为直通线,不受控制。假设该模型机规定所有寄存器 的数据打入都只能在一个 CPU 周期的最后一个时钟周期完成。

 (1) 设指令 "LAD (R_1), R_2 " 完成将(R_1)为地址的内存单元的内容取至寄存器 R_2 ,假设指令地址已在 PC 中,请用方框图语言画出该指令的指令周期流程图,并在每一个 CPU 周期右边列出相应的微操作控制信号序列。(8分)



(2) 为缩短指令周期,将存储器 M 分设为指令存储器 M1 和数据存储器 M2,修改的数据通路如图 2 所示。对于此修改后的数据通路图,画出指令"LAD (R_1) , R_2 "的指令周期流程图,并在每一个 CPU 周期右边列出相应的微操作控制信号序列。 $(4\ f)$

 


图 2

2. 图 3 为某模型机的数据通路图。其中,R1 和 R2 为通用寄存器,MDR 为内存数据寄存器,MAR 为内存地址寄存器,M 为存储器,PC 为程序计数器,IR 为指令寄存器,ALU 为算术/逻辑运算器,T1 和 T2 为 ALU 的暂存器。

图 3 中标注有控制信号,所有的细单线箭头代表控制微命令,如 DB→MDR 命令代表将 Data Bus 上的数据打入 MDR 中。未标字符的线则为直通线,不需要微命令进行控制。假定 指令地址已在 PC 中;所有的微命令由操作控制器发出,但为简便起见,未在图中画出;存储器的读/写需要一个 CPU 周期。根据图 1 的数据通路图,回答下述的问题:

 


图 1 模型机数据通路示意图

(1) 设指令 "JMP ADR" 实现目标地址为 ADR 的无条件跳转功能。假定这是一条双字长的指令,即先访问一次内存取出指令,然后再访问一次内存取出目标地址。参照图 4 中已经

给出的、基于方框图语言的部分指令周期流程图,填写空格(1)-(4)的内容。(4分)

 


图 4 JMP ADR 的指令周期流程图

- (2) 设指令 "SUB R_1 , R_2 " 完成 $R_1 \leftarrow R_1$ - R_2 的功能。现规定被减数放在 T_2 中,减数放在 T_2 中。请参照第(1)问的方法,用方框图语言画出该指令的**执行周期**流程图,并在每一个方框的右边列出相应的微操作控制信号序列。
- 3. 图5为某处理机逻辑框图,有两条独立的总线BUS1、BUS2和两个独立的存储器,分别是指令存储器IM和数据存储器DM。R1和R2为通用寄存器,PC为程序计数器,IR为指令寄存器,ALU为算术/逻辑运算器。图中标注有控制信号,所有的细单箭头代表控制微命令,如DARin代表将BUS1上的数据打入数存DM的地址寄存器中;C5则是通过控制门C5的信号。未标字符的线则为直通线,不需要微命令进行控制。假定指令的地址已经在PC中,所有的微命令由控制器发出,IM和DM的读/写都需要一个CPU周期。

指令"LDA A"的功能是将数存DM中存储地址为A的内容取至寄存器单元ACO。根据图1 所示的数据通路图,补全该指令的流程图(图6)以及相应的微操作控制信号。

 


图5 模型机数据通路图

 


图 6 LDA A 指令的指令周期流程图

4. 某 16 位计算机主存按字节编址。存取单位为 16 位;采用 16 位定长指令格式;CPU 采用单总线结构,主要部分如图 7 所示。图中 R0~R3 为通用寄存器;T 为暂存器;SR 为移位寄存器,可实现直送(mov)、左移一位(left)、右移一位(right)共3 种操作,控制信号为 Srop,SR 的输出信号 Srout 控制;ALU 可实现直送 A(mova)、A 加 B(add)、A 减 B(sub)、A 与 B(and)、A 或 B(or)、非 A(not)、A 加 1(inc)7 种操作,控制信号为 ALUop。控制信号 ALUop 和 SRop 的位数至少是______位和____位。

 


图 7 某 16 位计算机 CPU 模型图

- 5. 某 CPU 的数据通路图如图 8 所示。CLK 为外接时钟信号,/WR 为读/写控制 命令(低电平代表写),ADR(15..0)为 16 位的地址,MEM_DATA(15..0)为数据总线的 数据。REC(1..0)、/WR、PC_EN、ALU_FUNC(2..0)、STT(1..0)、SCI(1..0)、ALU_IN_SEL(2..0)、SOUR_REG(3..0)、REG_EN、DEST_REG(3..0)为控制信号。根据图 8 的数据通路图,试回答下列问题:
- (1) 指令 CMP R_1 , R_2 的作用是比较 R_1 和 R_2 的内容是否相同,不改变 R_1 和 R_2 的值,但会根据 R_1 - R_2 的结果影响标志位。针对图 8 中的数据通路图,此指令的流程图如图 9 所示,每一方框右边只给出了该 CPU 周期所需的控制信号,其它无关控制信号略去。请填写图 9 空格中<1>-<4>的内容;(6 分)
 - (2) 仿照图 9,写出指令 JR offset 的指令执行流程图。其中, offset 为相对跳转偏移地址。假定当前指令地址存放在程序计数器 PC 中。(4分)


 


图 9 CMP R₁, R₂ 的指令周期流程图

 

注:图中所有寄存器都与时钟信号相连,并当RESET信号到来时清零。

图 8 某 CPU 数据通路示意图